## TRƯỜNG ĐAI HOC BÁCH KHOA TP.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính

## ----oOo-----

Họ và tên:	 
MSSV:	

## ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2. 2012-2013 Môn: Thiết kế luận lý 1

Thời gian: 60 phút - Ngày: 10/04/2013 (30 câu trắc nghiệm) Được phép sử dụng tài liệu giấy

## Sinh viên bắt buộc phải nộp lại đề thi đã ghi họ tên và MSSV đầy đủ

Mã đề 0001

Câu 1: Mã BCD tương đương với số thập phân 369 là:

- **A.** 001101101001
- **B.** 001101011001
- **C.** 00111101001
- **D.** 111101001

Câu 2: Xác đinh biểu thức đai số Boole tối giản nhất dạng tích các tổng (PoS) của bìa Karnaugh ở hình bên:

	$\overline{BA}$	$\overline{B}A$	BA	$B\overline{A}$
$\overline{C}$	X	0	X	1
C	0	1	1	X

- **A.** (B+A)(C+B) **B.** B+CA
- C.  $(\overline{C} + A)(\overline{B} + \overline{A})$  D.  $(\overline{C} + \overline{B})(C + \overline{A})$

**Câu 3:** Cho biểu thức  $F = B.\overline{C} + D(\overline{B} + \overline{C} + A.\overline{B}) + \overline{A + B + C}$ . Biểu thức nào sau đây **không** tương đương với F:

- **A.**  $B.\overline{C} + B.C.D + A.\overline{C} + A.\overline{B}.D$
- **B.**  $B.\overline{C} + B.D + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.D$

C.  $B.\overline{C} + B.D + \overline{A}.\overline{C} + A.D$ 

**D.**  $B.\overline{C} + B.C.D + \overline{A.B.C} + A.\overline{B.D}$ 

**Câu 4:** Số nhị phân tương đương với số thập phân 30.875 là:

- **A.** 11110.111
- **B.** 11101.011
- **C.** 11110.11
- **D.** 10111.101

**Câu 5:** Cho hàm  $F(D,C,B,A) = \prod (0,2,4,7,8,12,13).d(3,5,10,15)$  với D là MSB và A là LSB. Biểu thức đại số Boole tối giản nhất (dạng tích các tổng - PoS) của hàm trên là:

**A.**  $(\overline{C} + \overline{A})(B + A)(D + C + \overline{B})$ 

**B.** (D+C+A)(B+A)(C+A)

 $\underline{\mathbf{C}}$ .  $(C+A)(B+A)(\overline{C}+\overline{A})$ 


**D.**  $(\overline{C} + \overline{A})(B + A)$ 

Câu 6: Xác đinh biểu thức đai số Boole tối giản nhất dạng tổng các tích (SoP) của bìa Karnaugh ở hình bên:

	$\overline{BA}$	$\overline{B}A$	BA	$B\overline{A}$
$\overline{C}$	1	X	0	X
$\boldsymbol{C}$	X	0	1	1

- **A.** C.B.A + A
- **B.**  $\overline{B}.\overline{A} + C.B$
- C.  $\overline{A} + \overline{C}.B$
- D. Tất cả đều sai

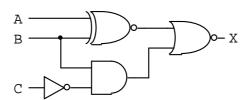Câu 7: Cho mạch logic như hình dưới đây. Biểu thức đại số Boole của ngõ xuất X là:



**A.** X = A.B + A.B + B.C

 $\underline{\mathbf{B.}} \ X = \overline{(\overline{A \oplus B}) + B.\overline{C}}$ 

**C.**  $X = (\overline{A}.\overline{B} + A.B).(B + C)$ 

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Chọn phát biểu đúng cho mạch tổ hợp ở hình dưới đây:

- **A.** Ngõ xuất  $X = \overline{A}$  khi B = 1 hoặc C = 1, các trường hợp còn lại X = 1.
- **B.** Ngõ xuất X = A khi B = 0 và C = 0, các trường hợp còn lại X = 0.
- C. Ngõ xuất  $X = \overline{A}$  khi B = 1 và C = 1, các trường hợp còn lại X = 1.
- D. Tất cả đều sai.

**Câu 9:** Một mạch tổ hợp có 1 ngõ xuất F, 3 ngõ nhập: A, B và một tín hiệu Selector (S). Nếu S = 0 thì ngỗ xuất F = A và nếu S = 1 thì ngỗ xuất F = B. Biểu thức đại số Boole cho ngỗ xuất của mạch là:

**A.** 
$$F = S.A + \overline{S}.B$$

**B.** 
$$Y = S.\overline{A} + \overline{S}.B$$

**A.** 
$$F = S.A + \overline{S}.B$$
 **B.**  $Y = S.\overline{A} + \overline{S}.B$  **C.**  $Y = \overline{S}.A + S.B$  **D.** Tất cả đều sai

**Câu 10:** Cho  $F = \overline{A}.B + (\overline{B} + \overline{D}).\overline{B}.D$  thì biểu thức đảo của F là:

**A.** 
$$\overline{F} = A.\overline{B}$$

$$\underline{\mathbf{B.}} \ \overline{F} = A + \overline{B}$$

C. 
$$\overline{F} = A.B$$

**Câu 11:** Cho hàm  $F(A,B,C,D) = \sum (3,4,6,7,10,11,12,13,15)$  với A là MSB và D là LSB. Biểu thức đại số Boole tối giản nhất (dạng tổng các tích - SoP) của hàm trên là:


**A.** 
$$C.D + B.\overline{C}.\overline{D} + A.B.\overline{C} + \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.C$$
**B.**  $C.D + \overline{A}.B.\overline{D} + A.B.\overline{C} + A.\overline{B}.C$ 

**B.** 
$$C.D + \overline{A.B.D} + A.B.\overline{C} + A.\overline{B.C}$$

C. 
$$C.D + B.\overline{C} + A.\overline{B}.C$$

$$\overline{\mathbf{D}}$$
,  $C.D + \overline{A}.B.\overline{D} + B.\overline{C}.\overline{D} + A.B.D + A.\overline{B}.C$ 

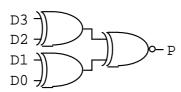Câu 12: Cho mạch logic với 4 bit đầu vào D3, D2, D1, D0 như hình dưới đây. Chọn phát biểu đúng:



- **A.** Đây không phải mạch tạo bit Parity
- **B.** P là bit Parity chẵn

C. P là bit Parity le

D. Tất cả đều sai

**Câu 13:** Biểu thức tối giản của  $F = \overline{B.C} + A.C + B.\overline{C}$ :

**A.** 
$$F = \overline{C}$$

**B.** 
$$F = A + C$$

C. 
$$F = \overline{C} + A.C$$
 D.  $F = A + \overline{C}$ 

$$\mathbf{\underline{D.}} \ F = A + \overline{C}$$

Câu 14: Một mạch tổ hợp có 4 ngõ nhập A, B, C, D và 1 ngõ xuất X. Ngõ xuất X = 0 (LOW) khi và chỉ khi A, B khác nhau hoặc C, D cùng ở mức 1 (HIGH). Biểu thức đại số Boole cho ngõ xuất của mach là:

**A.** 
$$X = (\overline{A \oplus B}) + \overline{C} + \overline{D}$$

**B.** 
$$X = \overline{A}.B + A.\overline{B} + \overline{C}.\overline{D}$$

C. 
$$X = (\overline{A}.B + A.\overline{B}).C.D$$

$$\underline{\mathbf{D.}} \ X = (\overline{A.B} + A.B)(\overline{C} + \overline{D})$$

Câu 15: Tầm địa chỉ của một vùng nhớ 16 KByte là bao nhiều biết ô nhớ đầu tiên có địa chỉ là 0 và mỗi ô nhớ có kích thước 1 Byte:

- A. 00000-FFFF
- **B.** 0000-1FFF
- **C.** 0000-7FFF
- **D.** 0000-3FFF

**Câu 16:** Chọn câu **sai** trong các đẳng thức sau:


$$\mathbf{A.} \ \overline{A.B} + \overline{A.B} + \overline{A.B} = \overline{A} + B$$

**B.** 
$$\overline{A}.B + \overline{B}.C + A.\overline{C} = A.\overline{B} + B.\overline{C} + \overline{A}.C$$

$$\underline{\mathbf{C.}} \ \overline{B} + \overline{A.C} + A.B = A + B + C$$

**D.** 
$$\overline{A}.B + \overline{B}.\overline{C} + A.B + \overline{B}.C = 1$$

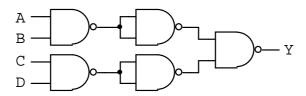Câu 17: Cho mạch logic như hình dưới đây. Biểu thức đại số Boole của ngõ xuất Y là:



$$\mathbf{A.} \ Y = \overline{A + B + C + D}$$


$$\underline{\mathbf{B.}} \ Y = \overline{A.B.C.D}$$


**C.** 
$$Y = A + B + C + D$$
 **D.**  $Y = A.B.C.D$ 


**D.** 
$$Y = A.B.C.D$$

Câu 18: Xác định ký hiệu cổng luận lý thích hợp nhất cho phát biểu sau đây:

"Ngõ xuất chỉ ở mức 1 (HIGH) khi cả 3 ngõ nhập đều ở mức 1 (HIGH)"

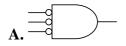

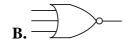

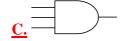



**Câu 19:** Cho hàm  $F(A,B,C,D) = \sum (0,1,3,4,6,7,8,9,11,14,15)$  với A là MSB và D là LSB. Biểu thức đại số Boole tối giản nhất (dang tổng các tích - SoP) của hàm trên là:

**A.** 
$$\overline{B.C} + B.C + \overline{B.D} + \overline{A.B.D}$$

**B.** 
$$\overline{B}.\overline{C} + B.C + C.D + \overline{A}.B.\overline{D}$$

C. 
$$\overline{B}.\overline{C} + B.C + \overline{B}.D + \overline{A}.\overline{C}.\overline{D}$$

Câu 20: Số bát phân tương đương với số thập lục phân CF.1A là:

Câu 21: Giả sử phương pháp parity-chẵn (even-parity) được sử dụng. Các bit parity cho các từ mã 1001100, 1001101, 1000111 lần lượt là:

**Câu 22:** Cho hàm  $F(D,C,B,A) = \sum (1,2,5,8,9,11,14,15) + \sum d(0,4,6,10,13)$  với D là MSB và A là LSB. Biểu thức đại số Boole tối giản nhất (dạng tổng các tích - SoP) của hàm trên là:

**A.** 
$$D.\overline{C} + \overline{B}.A + B.\overline{A}$$


**B.** 
$$\overline{B}.A + D.B + B.\overline{A}$$


$$\underline{\mathbf{C}}$$
.  $\overline{C}$ . $\overline{A}$  +  $\overline{B}$ . $A$  +  $D$ . $B$ 


Câu 23: Một vùng nhớ có kích thước 40 GByte với địa chỉ bắt đầu bằng 0 và mỗi ô nhớ có kích thước 1 Byte. Số bit tối thiểu để biểu diễn địa chỉ cho 1 ô nhớ trong vùng nhớ trên là:

**Câu 24:** Cho biểu thức đại số Boole  $F = A.C + \overline{D}.(\overline{A} + C) + D.\overline{B} + \overline{A.B.C}$  (không biến đổi hoặc rút gọn). Để hiện thực mạch luận lý cho biểu thức F cần sử dụng ít nhất bao nhiều IC biết rằng mạch chỉ sử dụng các loại IC 7404, 7408 và 7432:


Câu 25: Giản đồ xung ở hình bên dưới tương ứng với cổng luận lý nào sau đây:

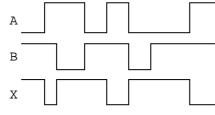

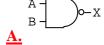


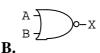



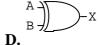

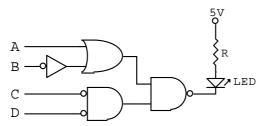Câu 26: Cho mạch tổ hợp như hình dưới đây. Xác định điều kiện đầy đủ nhất để đèn LED sáng:



- $\underline{\mathbf{A}}$  (A = 1 hoặc B = 0) và (C = 0 và D = 0)
- **B.** (A = 1 và B = 0) hoặc (C = 1 hoặc D = 1)
- C. (A = 0 hoặc B = 1) và (C = 0 và D = 0)
- **D.** (A = 0 và B = 1) hoặc (C = 1 hoặc D = 1)

Câu 27: Cần tối thiểu bao nhiều ký số bát phân để biểu diễn một số thập phân bất kỳ nằm trong khoảng từ 0 đến 450:

**A.** 5

**B.** 3

**C.** 4

**D.** 2

**Câu 28:** Một mạch tổ hợp có 3 ngõ nhập bao gồm: A và 2 tín hiệu điều khiển B, C. Ngõ xuất  $X = \bar{A}$ khi và chỉ khi hai tín hiệu B, C khác nhau. X = 0 (LOW) trong các trường hợp còn lại. Biểu thức đại số Boole cho ngõ xuất của mạch là:

- **A.**  $X = A + (\overline{B \oplus C})$
- **B.**  $X = \overline{A} \cdot (\overline{B \oplus C})$  **C.**  $X = \overline{A} + (B \oplus C)$ 
  - **D.** Tất cả đều sai

Câu 29: Số thập lục phân tương đương với số nhị phân 1010011101.01011 là:

- **A.** A71.0B
- **B.** 29D.58
- **C.** 29D.0B
- **D.** A71.58

Câu 30: Một mạch tổ hợp có 3 ngõ nhập A, B, C và một ngõ xuất Y. Ngõ xuất Y = 0 (LOW) khi và chỉ khi giá trị thập phân tương đương của ngõ nhập nhỏ hơn 3 (với A là MSB, C là LSB). Biểu thức đại số Boole tối giản nhất cho ngõ xuất của mạch là:

- **A.**  $Y = \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.\overline{C}$
- **B.** Y = A.B + B.C
- **C.** Y = C + A.B **D.** Y = A + B.C

----- HÉT -----